

6주차 결과보고서

전공: 경영학과

학년: 4학년

학번: 20190808

이름: 방지혁

1.

해당 실험의 목적은 반감산기, 전감산기와 반가산기, 전가산기, 코드 컨버터에 대해 이해하고, 구현해봅니다. 또한, 카르노맵을 통해 SOP나 POS를 구할 수 있는 능력을 배양하고, 구한 함수식을 바탕으로 직접 구현해봅니다. Simulation에서 그치지 않고, 최종적으로 설계를 FPGA 보드에 올려, 동작을 검증하고, 입력 신호에 따른 출력 결과를 분석하고자 합니다.

2.

우선 첫 번째로 설명할 것은 half-adder입니다.



Input A	Input B	Output s	Output c
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

```
`timescale 1ns / 1ps
```

```
module halfadder
    input a, b,
    output s, c
;
assign s = a^b;
assign c = a&b;
endmodule
```

```
`timescale 1ns / 1ps
```

```
module halfadder_tb;
    reg a, b;
    wire s, c;

    halfadder test(
        .a(a),
        .b(b),
        .s(s),
        .c(c)
    );
endmodule
```

```
initial begin
    a = 1'b0;
    b = 1'b0;
    #160
    $finish;
end

always@(a or b)begin
    a <= #80 ~a;
    b <= #40 ~b;
end
```

```
endmodule
```

Half Adder의 식은 Output s(sum) = $A \oplus B$, Output c(carry) = $A \& B$ 로 나타낼 수 있습니다. 두 개의 input 중 한 개가 1일 때 sum이 발생하고, 둘 다 1이어야 carry가 발생합니다.

두 번째로 서술할 것은 Full Adder입니다.



Input Cin	Input B	Input A	Output s	Output cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

```

1 `timescale 1ns / 1ps
2
3 module fulladder(
4     input a, b, cin,
5     output s, cout
6 );
7
8 assign s = a^b^cin;
9 assign cout = (a&b)|(a^b)&cin;
10
11 endmodule
12

```

```

`timescale 1ns / 1ps

module fulladder_tb;
reg a, b, cin;
wire s, cout;

fulladder test(
    .a(a),
    .b(b),
    .cin(cin),

    .s(s),
    .cout(cout)
);

initial begin
    cin = 1'b0;
    b = 1'b0;
    a = 1'b0;
    #160
    $finish;
end

always@(cin or b or a)begin
    cin <= #80 ~cin;
    b <= #40 ~b;
    a <= #20 ~a;
end

endmodule

```

Full Adder에서 Output s(sum) = $a \oplus b \oplus cin$, Output cout(carry) = $cin \& (a \oplus b) + a \& b$ 로 나타낼 수 있습니다. 세 개의 input 중 홀수 개가 1일 때 sum이 발생하고, 1이 2개 이상이어야 carry가 발생합니다.

3.

우선 첫 번째로 설명할 것은 half-subtractor입니다.



Input A	Input B	Output b	Output d
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	1	0	0

```

`timescale 1ns / 1ps

module halfsubtractor(
    input A, B,
    output b, D
);

    assign D = A^B;
    assign b = B&(~A);

endmodule

```

```

`timescale 1ns / 1ps

module halfadder_tb;
    reg a, b;
    wire s, c;

    halfadder test(
        .a(a),
        .b(b),
        .s(s),
        .c(c)
    );

    initial begin
        a = 1'b0;
        b = 1'b0;
        #160
        $finish;
    end


    always@(a or b)begin
        a <= #80 ~a;
        b <= #40 ~b;
    end

endmodule

```

Half Subtractor의 식은 Output b(borrow) = $(\sim A) \& B$, Output D(Difference) = $A \wedge B$ 로 나타낼 수 있습니다. 두 개의 input 중 홀수 개가 1일 때(똑같지 않을 때) Difference가 발생하고, $A < B$ 이면, 즉 A가 0이고 B가 1일 때 borrow가 발생합니다.

다음으로 설명할 것은 full-subtractor입니다.

 

Input A	Input B	Input Borrow	Output b	Output d
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

```

`timescale 1ns / 1ps

module fullsubtractor(
    input A, B, Borrow,
    output b, D
);

assign b = ((~A)&B)|((~(A^B))&Borrow);
assign D = A^B^Borrow;

endmodule

```

```

`timescale 1ns / 1ps

module fullsubtractor_tb;
    reg A, B, Borrow;
    wire b, D;

    fullsubtractor test(
        .A(A),
        .B(B),
        .Borrow(Borrow),

        .b(b),
        .D(D)
    );

    initial begin
        A = 1'b0;
        B = 1'b0;
        Borrow = 1'b0;
        #160
        $finish;
    end

    always@(A or B or Borrow)begin
        A <= #80 ~A;
        B <= #40 ~B;
        Borrow <= #20 ~Borrow;
    end

endmodule

```

다음으로 설명하게 될 것은 Full Subtractor입니다.

Full Subtractor의 식은


Output b = $(\sim A) \& B + (\sim(A \wedge B)) \& \text{Borrow}$

Output d = $A \wedge B \wedge \text{Borrow}$ 로 나타낼 수 있습니다.

Output b는 A값은 0이고, input B와 Borrow의 값이 둘 다 0이 아니면 발생하거나, 모든 값이 1일 때 발생합니다. half subtractor와 full subtractor 모두 d(difference)는 input 값들에 xor을 취한 값이기 때문에 그 중 1이 홀수 개이면 발생합니다.

4.

In a	In b	In c	In d	Out A	Out B	Out C	Out D
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1	0	1
1	0	0	0	1	1	1	0
1	0	0	1	1	1	1	1
1	0	1	0	d	d	d	d
1	0	1	1	d	d	d	d
1	1	0	0	d	d	d	d
1	1	0	1	d	d	d	d
1	1	1	0	d	d	d	d
1	1	1	1	d	d	d	d

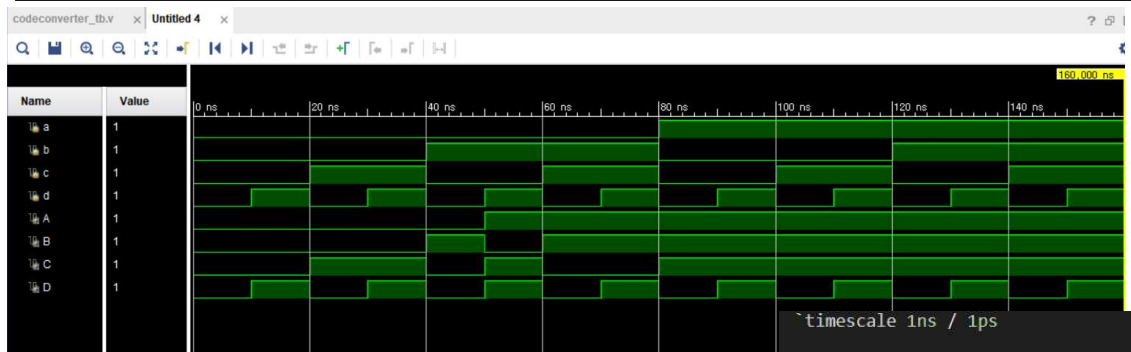

```

`timescale 1ns / 1ps

module codeconverter(
    input a, b, c, d,
    output A, B, C, D
);

assign A = a|(b&d)|(b&c);
assign B = a|(b&(~d))|(b&c);
assign C = a|(b&(~c)&d)|((~b)&c);
assign D = d;

endmodule

```

```

`timescale 1ns / 1ps

module codeconverter_tb;
    reg a, b, c, d;
    wire A, B, C, D;

    codeconverter test(
        .a(a),
        .b(b),
        .c(c),
        .d(d),

        .A(A),
        .B(B),
        .C(C),
        .D(D)
    );

    initial begin
        a = 1'b0;
        b = 1'b0;
        c = 1'b0;
        d = 1'b0;
        #160
        $finish;
    end

    always@(a or b or c or d)begin
        a <= #80 ~a;
        b <= #40 ~b;
        c <= #20 ~c;
        d <= #10 ~d;
    end

endmodule

```

A in sop form	A in pos form	B in sop form	B in pos form
A = a+bd+bc	A = (a+c+d)(a+b)	B = a+bd'+bc	B = (a+b)(a+c+d')
C in sop form	C in pos form	D in sop form	D in pos form
C = a+bc'd+b'b'c	C = (b'+c')(a+b+c)(a+c+d)	D = d	D = d

Out A는 sop로 $a+bd+bc$, pos로 $(a+b)(a+c+d)$ 로 나타낼 수 있으며, Out B는 sop로 $a+bc+bd'$, pos로 $(a+b)(a+c+d')$ 로 나타낼 수 있습니다. Out C는 sop로 $a+b'c+bc'd$, pos로 $(a+c+d)(a+b+c)(b'+c')$ 로 나타낼 수 있습니다. Out D는 sop와 pos 둘다 d 로 나타낼 수 있습니다. 출력값에 대한 sop를 구한 다음 이를 이용해 간단하게 식으로 나타내 구현할 수 있었습니다. 8421(BCD)-2421 Code converter에서는 0000부터 1001까지의 입력값만 활용하기 때문에 1010부터 1111까지의 값들은 don't care로 두어 더욱 식을 간소화시킬 수 있었습니다.

5.

Full adder과 Half adder에서 Output s와 Full subtractor과 Half Subtractor에서 Output d는 모두 xor 게이트를 이용해 같은 결과가 나왔습니다. Full adder에서 c는 올라온 값, A, B 중 두 개 이상이 1일 경우 올림이 생긴다는 것으로 이해할 수 있습니다. Full Subtractor에서 b는 A와 B가 같은 값을 가지고 있는 상태에서 Borrow가 1일 때와 A는 0이고 B는 1일 때 내림 값이 있다는 것을 확인할 수 있습니다.

6.

오버플로우 : 가산기에서 n비트와 n비트를 더할 때 n+1비트의 결과가 나올 수 있는데, 이를 오버플로우라고 합니다. 제일 높은 MSB에서 carry가 발생했다는 의미와 같습니다. 이는 XOR 게이트를 통해 발견할 수 있는데, 오버플로우는 입력으로 주어지는 두 수가 같은 부호일 때에만 발생하므로, 같은 부호비트를 덧셈했을 시 부호가 바뀌면 오버플로우가 발생했다고 할 수 있습니다.